



1. Hallar analíticamente la función de transferencia $H(s) = \frac{V_o}{V_i}$

a. $H(s) = \frac{V_o}{V_i}$

$$V_o = R$$


$$V_i = \frac{1}{sC} + sL + R$$

$$H(s) = \frac{R}{\frac{1}{sC} + sL + R}$$

$$H(s) = \frac{sRC}{1 + s^2LC + sCR}$$

$$H(s) = \frac{s\left(\frac{R}{L}\right)}{s^2 + s\left(\frac{R}{L}\right) + \frac{1}{LC}}, \text{ donde } w_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \text{ y } \frac{w_0}{Q} = \frac{R}{L}$$
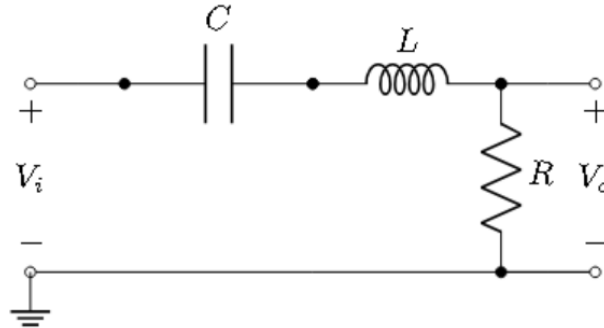
$$H(s) = \frac{s \frac{w_0}{Q}}{s^2 + s \frac{w_0}{Q} + w_0^2} \text{ Función Transferencia}$$



b.

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i}$$

$$V_o = \frac{sRL}{sL + R}$$

$$V_i = \frac{1}{sC} + \frac{sRL}{sL + R} = \frac{sL + R + s^2LRC}{sC(sL + R)}$$

$$H(s) = \frac{\frac{sRL}{sL + R}}{\frac{sL + R + s^2LRC}{sC(sL + R)}}$$

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}}, \text{ donde } w_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \text{ y } \frac{w_0}{Q} = \frac{1}{RC}$$

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + s \frac{w_0}{Q} + w_0^2} \text{ Función Transferencia}$$

